

$I_A$

$$0 = -U_1 + U_{R3} + U_{R4} + U_2$$

$$0 = -U_1 + I_A \cdot R_1 + I_A \cdot R_4 + U_2 - I_B \cdot R_4$$

$$0 = -40 + 100I_A + 200I_A + 20 - 200I_B$$

$$20 = 300I_A - 200I_B$$

$$I_A = \frac{200I_B + 20}{300}$$

$I_B$

$$0 = U_3 - U_2 - 200 \cdot I_B - 50 \cdot I_B - 50 \cdot I_B + 200I_A$$

$$-10 = -300I_B + 200I_A$$

$$-10 = -300I_B + \frac{400I_B + 40}{3} \quad | \cdot 3$$




$$-30 = -900I_B + 400I_B + 40$$

$$-70 = -500I_B$$

$$I_B = 0,14 \text{ A}$$

$$I_A = \frac{28 + 20}{300} = 0,16 \text{ A}$$

$$I_{R1} = I_A$$

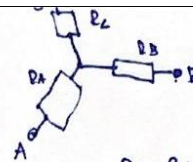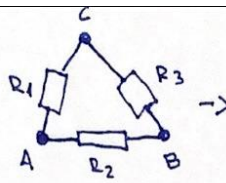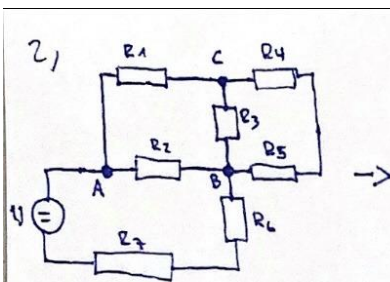

$$R_A = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{5000}{250} = 20 \Omega$$

$$R_B = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{10000}{250} = 40 \Omega$$

$$R_C = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{5000}{250} = 25 \Omega$$

$$R_{67} = R_6 + R_7 = 50 \Omega$$





$$R_{C4} = R_C + R_4 = 75 \Omega$$

$$R_{C45} = R_{C4} + R_5 = 125 \Omega$$

$$R_{C45B} = \frac{R_{C45} \cdot R_B}{R_{C45} + R_B} = \frac{125 \cdot 40}{125 + 40} = 30,30 \Omega$$

$$R_{AC45B67} = R_A + R_{C45B} + R_{67} = 20 + 30,30 + 50$$

$$R_{EKV} = 100,30 \Omega$$

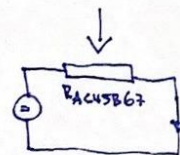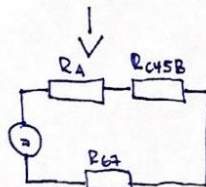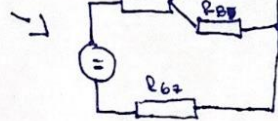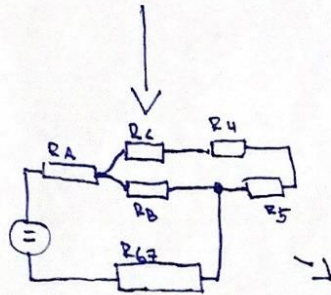

$$U = R \cdot I$$


$$220 = 100,30 \cdot I$$

$$I = 2,19 \text{ A}$$

$$U_{R6} = R_6 \cdot I$$

$$U_{R6} = 25 \cdot 2,19$$

$$U_{R6} = 54,83 \text{ V}$$

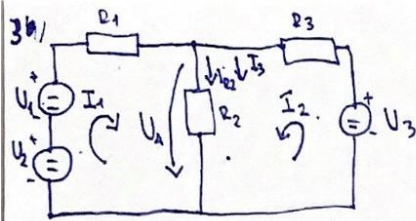

$$I_1 + I_2 = I_3$$

3)

$$\frac{U_1 + U_2 - U_A}{R_1} + \frac{U_3 - U_A}{R_3} = \frac{U_A}{R_2}$$

$$\frac{40 - U_A}{60} + \frac{40 - U_A}{60} = \frac{U_A}{10} \quad | \cdot 60$$

$$80 - 2U_A = 6U_A$$


$$U_A = 10V$$

$$\begin{aligned} I_1 \curvearrowright \\ 0 &= U_{R1} + U_A - U_1 - U_2 \\ 0 &= I_1 \cdot R_1 + U_A - U_1 - U_2 \\ I_1 &= \frac{U_1 + U_2 - U_A}{R_1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 \curvearrowright \\ 0 &= U_{R3} + U_A - U_3 \\ 0 &= I_2 \cdot R_3 + U_A - U_3 \\ I_2 &= \frac{U_3 - U_A}{R_3} \end{aligned}$$
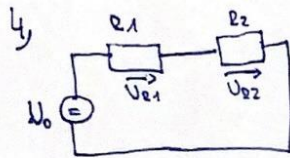
$$I_{R3} = \frac{U_3}{R_3 + R_2} = \frac{40}{70} = 0,57A$$





$$U_0 = 300\text{V}$$

$$U_0 = U_{R1} + U_{R2}$$


~~200~~

$$U_{R2} = 200\text{V}$$


$$\frac{U_{R1}}{R_1} = \frac{U_{R2}}{R_2}$$

$$\frac{100}{R_1} = \frac{200}{20}$$

$$R_1 = 10\Omega$$

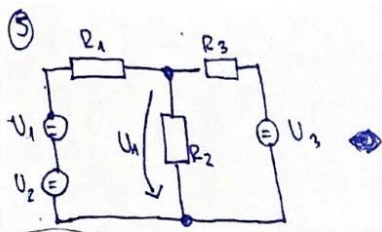


$R_i$

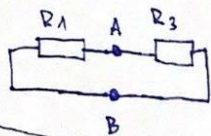

$$R_i = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} = \frac{3600}{120} = 30 \, \Omega$$

$U_i$

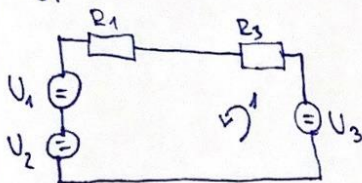

$$\textcircled{1} R_1 \cdot I_x + R_3 \cdot I_x - U_3 + U_1 + U_2 = 0$$

$$I_x (R_1 + R_3) = U_3 - U_1 - U_2$$

$$I_x = \frac{U_3 - U_1 - U_2}{R_1 + R_3}$$



$$I_x = 0$$

$$U_{12} = U_1 + U_2 = 40 \text{ V}$$

$$0 = -U_{12} + I_x \cdot R_1 + U_i$$

$$U_i = U_{12} - I_x \cdot R_1$$

$$U_i = 40 \text{ V}$$

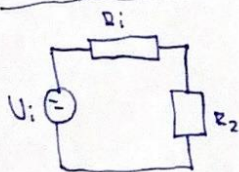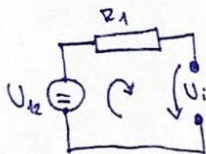

$$I_{R2} = \frac{U_i}{R_i + R_2} = \frac{40}{30 + 10} = 1 \text{ A}$$